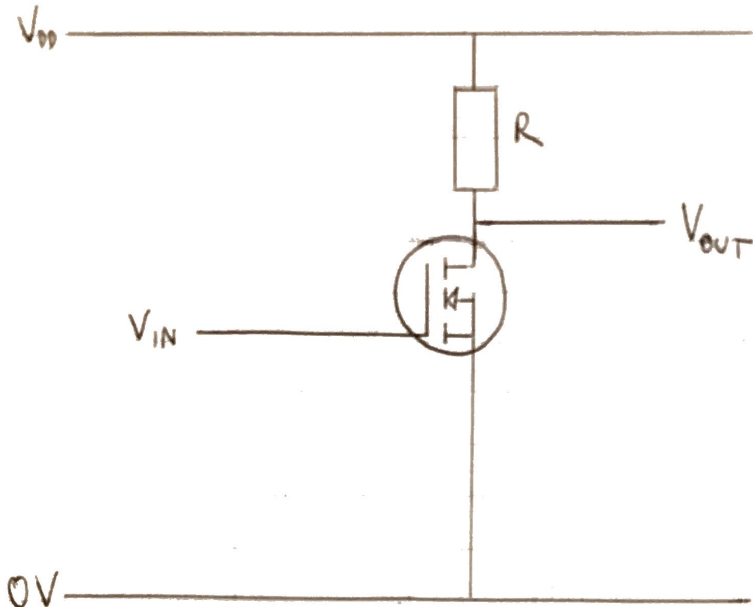


Digital Electronics 4

Morgan
Sawille

1.



2. Note: $V_{IN} = V_{GS}$

$$V_{OUT} = V_{DS}$$

The MOSFET has resistance R_{DS}

$$V_{DS} = V_{DD} \cdot \frac{R_{DS}}{R + R_{DS}}$$

$$R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}}$$

$$\therefore V_{DS} = V_{DD} \cdot \frac{V_{DS}}{R I_{DS} + V_{DS}}$$

Assuming $V_{DS} \neq 0$,

$$R I_{DS} + V_{DS} = V_{DD}$$


$$\begin{aligned} \therefore V_{DS} &= V_{DD} - I_{DS} R \\ &= 10V - 500 I_{DS} \Omega \end{aligned}$$

V_{IN}/V	I_{DS}/mA	I_{DS} V_{OUT}/V
0	0	10
3	2	9
4	6	7
5	10	5
6	14	3

For $V_{IN} \geq 7V$, the constant part of the characteristic no longer applies ~~to this case~~.

~~For $V_{IN} = 7V$, $I_{DS} = 9mA$~~

V_{IN}/V	$I_{DS}/mA \cdot V^{-1}$	V_{DS}	V_{OUT}/V
7	$9 V_{DS}$	$10V - \frac{9}{2} V_{DS}$	$\frac{20}{11} \approx 1.818$
8	$\frac{4}{2} V_{DS}$	$10V - \frac{4}{4} V_{DS}$	$\frac{8}{9} \approx 0.889$

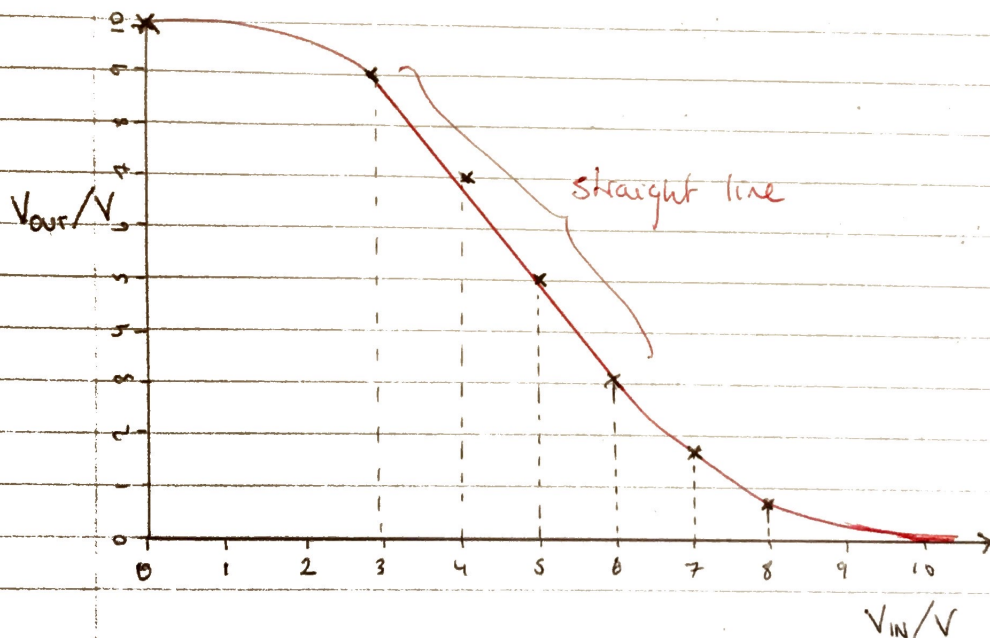


3. $V_{IN} = 8V$

$V_{DS} = V_{GS} = \frac{8}{9} V$


$V_R = V_{DD} - V_{DS}$
 $= (10 - \frac{8}{9}) V$
 $= \frac{82}{9} V$

$P_R = \frac{V_R^2}{R} = \frac{(\frac{82}{9})^2}{500} W = \frac{1681}{10125} W \approx 166 \text{ } \mu W$

4. The circuit is equivalent to:

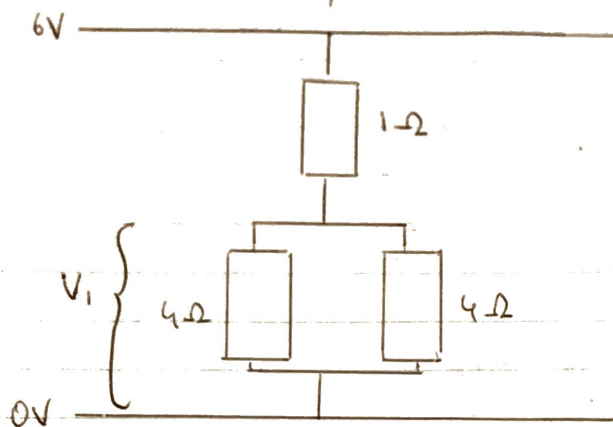

and also to

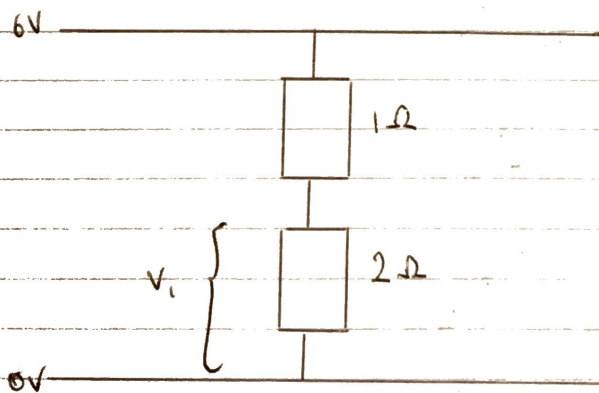

a. $V = IR$

$\therefore 6V = I \cdot 3\Omega$


$\therefore I = 2A$

b. $V_1 = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6V \cdot \frac{2}{3} = 4V$

c. $2I = 2A$

$\therefore I = 1A$

5 Labelling more nodes:

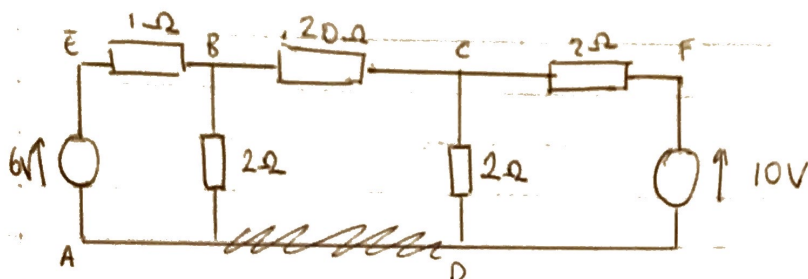

• $I_{EB} + I_{AB} + I_{CB} = 0$
 $\Rightarrow I_{EB} + I_{AB} = I_{BC}$ ①

• $I_{FC} + I_{DC} + I_{BC} = 0$
 $\Rightarrow -I_{FC} - I_{DC} = I_{BC}$ ②

• $V_{AB} + V_{EB} + V_{BA} = 0$
 $\Rightarrow 6 = 2I_{AB} - I_{EB}$ ③

• $V_{DF} + V_{FC} + V_{CD} = 0$
 $\Rightarrow 10 = 2I_{DC} - 2I_{FC}$
 $\Rightarrow 5 = I_{DC} - I_{FC}$ ④

• $V_{AE} + V_{EB} + V_{BC} + V_{CF} + V_{FD} + V_{DC} + V_{CB} + V_{BA} = 0$
 $\Rightarrow I_{EB} - 2I_{FC} + 2I_{DC} - 2I_{AB} = 4$ ⑤

From ③,

$$I_{EB} = 2I_{AB} - 6$$

From ④,

$$I_{FC} = I_{DC} - 5$$

Substituting into ~~③~~, ① and ②,

$$3I_{AB} - 6 = -2I_{DC} + 5 = I_{BC}$$

~~$3I_{AB} - 2I_{DC} = 11$~~

$$I_{DC} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore I_{BC} = -5 + 5 = 0$$

\therefore there is no current flowing through the 20Ω resistor.

$$b. \quad I_{AB} = \frac{I_{BC} + 6}{3} = 2A$$

$$V_{AB} = I_{AB} \cdot 2\Omega = 4V$$

$$V_{AC} = V_{AB} + V_{BC} = 4V$$

$$V_{AD} = V_{AC} - V_{DC}$$

$$= 4 - \frac{5}{2} \cdot 2$$

$$= -1V$$