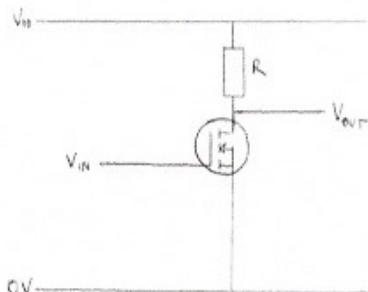


# Digital Electronics 4

Morgan  
Sawle



D, S, G?

2. Note:  $V_{in} = V_{GS}$

$V_{out} = V_{DS}$

The MOSFET has resistance  $R_{DS}$

$$V_{DS} = V_{DD} \cdot \frac{R_{DS}}{R + R_{DS}}$$

$$R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}}$$

$$\therefore V_{DS} = V_{DD} \cdot \frac{V_{DS}}{R_{DS} + V_{DS}}$$

Assuming  $V_{DS} \neq 0$ ,

$$R_{DS} + V_{DS} = V_{DD}$$


$$\therefore V_{DS} = \frac{V_{DD} - I_{DS} R}{1} = 10V - 500 I_{DS} \Omega$$

$V_{in}/V$	$I_{DS}/\mu A$	$V_{out}/V$
0	0	10
3	2	9 ✓
4	6	7
5	10	5
6	14	3

For  $V_{in} \geq V_T$ , the constant part of the characteristic no longer applies ~~to this case~~.

~~For  $V_{in} \geq V_T$ , the constant part of the characteristic no longer applies to this case.~~

$V_{in}/V$	$I_{DS}/\mu A$	$V_{DS}$	$V_{out}/V$
7	$9 V_{DS}$	$10V - \frac{9}{2} V_{DS}$	$\frac{20}{19} = 1.053V$
8	$\frac{1}{2} V_{DS}$	$10V - \frac{1}{2} V_{DS}$	$\frac{8}{9} = 0.889V$ (1c)

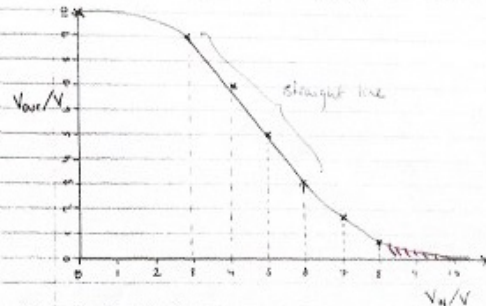

3.  $V_{in} = 8V$


$$V_{out} = V_{BE} = 0.7V$$

$$V_R = V_{BE} - V_{DS} = (0.7 - 0.5)V = \frac{2}{10}V$$


155mW @  $V_{DS} = 1.2V$

$$P_R = \frac{V_R^2}{R} = \frac{(\frac{2}{10})^2}{800} W = \frac{16}{80000} W = 160 \mu W$$

4. The circuit is equivalent to

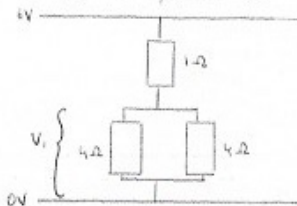

And also to

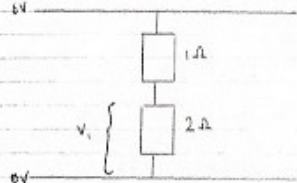

a.  $V = 3R$

$$6V = I \cdot 3\Omega$$

$$I = 2A \quad \checkmark$$


b.  $V_s = V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6V \frac{2}{3} = 4V \quad \checkmark$

c.  $2I = 2A$

$$I = 1A$$

$P = ? \quad P = 4W$

5. Labeling more nodes

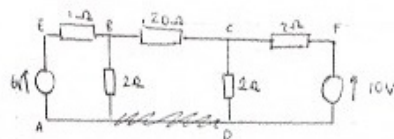

$$I_{CB} + I_{AB} + I_{CF} = 0$$

$$\Rightarrow I_{CB} + I_{AB} = I_{CF} \quad (1)$$

$$I_{FC} + I_{BC} + I_{AC} = 0$$

$$\Rightarrow I_{FC} - I_{BC} = I_{AC} \quad (2)$$

$$V_{AB} + V_{CB} + V_{AF} = 0$$

$$\Rightarrow 6 = 2I_{AB} - I_{CB} \quad (3)$$

$$V_{DF} + V_{FC} + V_{CD} = 0$$

$$\Rightarrow 10 + 2I_{DC} - 2I_{FC} = 0$$

$$\Rightarrow 5 = I_{DC} - I_{FC} \quad (4)$$

$$V_{AE} + V_{EB} + V_{BC} + V_{CD} + V_{DF} + V_{FE} + V_{EA} = 0$$

$$\Rightarrow I_{CB} - 2I_{FC} + 2I_{DC} - 4I_{AB} = 0 \quad (5)$$

From (3),

$$I_{AB} = 2I_{AC} - 6$$

From (4),

$$I_{AC} = I_{BC} - 5$$

Substituting into (3), (4) and (5).

$$3I_{AB} - 6 = -2I_{AC} + 5 = I_{BC}$$

~~$-5I_{AB} - 2I_{AC}$~~

$$I_{AC} = \frac{10}{4} = 2.5$$

$$I_{BC} = -5 + 5 = 0 \text{ V}$$

there is no current flowing through the  $20\Omega$  resistor.

$$b) \ I_{AB} = \frac{I_{BC} \cdot 6}{3} = 2 \text{ A}$$

$$V_{AB} = I_{AB} \cdot 2\Omega = 4 \text{ V}$$

$$V_{AC} = I_{AC} \cdot V_{AB} \cdot V_{BC} = 4 \text{ V}$$

$$V_{AD} = V_{AC} - V_{DC}$$

$$= 4 - 5 = -1 \text{ V}$$

$$V_{DA} = -1 \text{ V}$$